

## 1 In the box - inhoud - contenu - Inhalt - contenido

zip fix - zelfklevend klittenband  
Auto-adhésif Fermetures - selbstklebender Klettverschluss - velcro autoadhesivo


9V battery - batterij - pile - Batterie - batería

conductive wire -  
gelijdende draad - fil  
conducteur - leitfähiger  
Draht - alambre conductor

self-adhesive conductive tape -  
zelfklevende geleidende tape - ruban  
conducteur autocollant - selbstklebendes  
leitfähiges Klebeband - cinta  
conductora autoadhesiva

2 x red LEDs - rood - rouge - rot - rojo

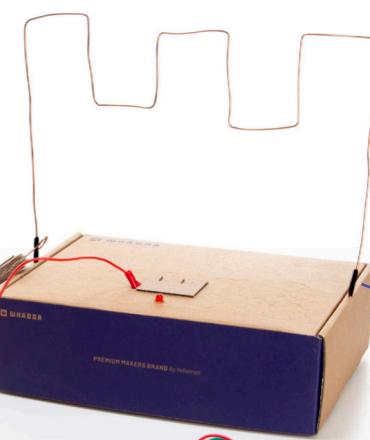2 x resistor 470E Ohm - weerstand - Résistance - Widerstand - Resistencia



cardboard box - kartonnen doos

- boîte en carton -

Pappkarton - caja de cartón

heat shrink tube - krimpkous  
- gaine thermorétractable -  
Schrumpfschlauch - tubo termoretráctil

wires with crocodile clips - draden  
met krokodillenklemmen - fils avec  
pinces crocodiles - Drähte mit  
Krokodilklemmen - cables con pinzas  
de cocodrilo

2 x 9V battery snap - batterijhouder - support de batterie-  
Batteriehalter- soporte de la  
batería

2 x buzzer - zoemer -  
avertisseur sonore-  
Summer - zumbador

## 2 How to - ga van start - démarrer - wie man - cómo

**EN** This set includes all the electronic components and accessories needed to make no less than **two nerve games**. It is a STEM-project, so use your own brain!

**1:** Start by experimenting and **creating a prototype** (or test setup) on a board or piece of cardboard by using the circuit example on the next page.

**2:** Learn from your mistakes and think about a final design.

**3:** Make your final version in a design that you come up with yourself. Use wood, cardboard, plastic, or **other non-conductive materials**.

**NL** Deze set bevat alle onderdelen die nodig zijn om maar liefst **twee zenuwspellen te maken**. Dit is een STEM-project, dus gebruik je eigen hersenen!

**1:** Begin met experimenteren en het maken van een prototype (of testopstelling) op een plankje of stuk karton a.d.h.v. het voorbeeld op de volgende pagina.

**2:** Leer van je fouten en denk na over een definitief ontwerp.

**3:** Maak je definitieve versie in een ontwerp dat je zelf bedenkt. Gebruik hout, karton, plastic of andere **niet-geleidende materialen**!

**FR** Cet ensemble comprend tous les composants électroniques et accessoires nécessaires pour réaliser pas moins de **deux jeux nerveux**. Il s'agit d'un projet STEM, alors utilisez votre propre cerveau !

**1:** Commencez par expérimenter et créer **un prototype** (ou une configuration de test) en utilisant l'exemple de la page suivante.

**2 :** Apprenez de vos erreurs et **réfléchissez** à une conception finale.

**3 :** Réalisez votre **version finale** dans un design que vous imaginez vous-même. Utilisez du bois, du carton, du plastique ou **d'autres matériaux non conducteurs** !

**EN** For video, explanation and translations, go to:

**NL** Voor video, uitleg en vertalingen, surf naar:

**FR** Pour la vidéo, les explications et les traductions:

**DE** Videos, Erklärungen und Übersetzungen finden Sie unter:



**ES** Para videos, explicaciones y traducciones, vaya a:



[www.whadda.com/product/WSG215](http://www.whadda.com/product/WSG215)


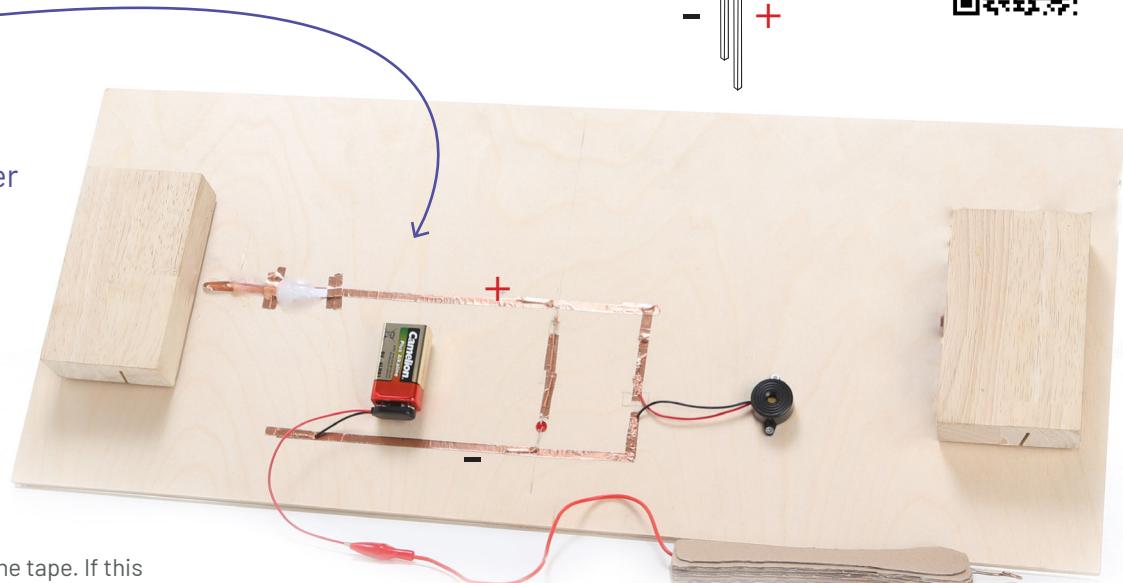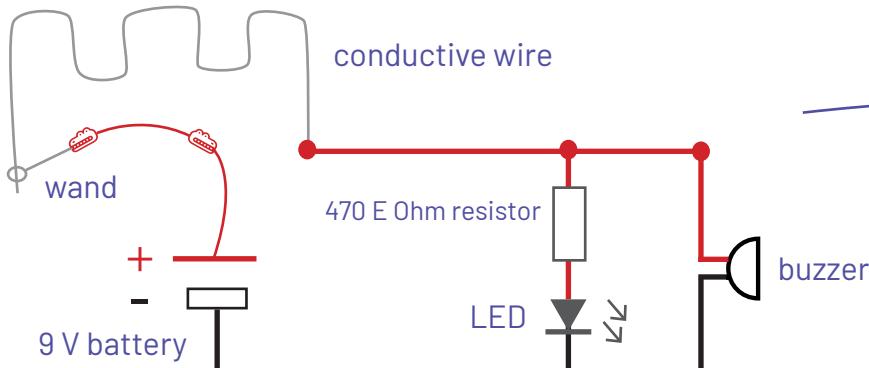
### 3 Electronic circuit - elektrisch circuit - Circuit électrique - Elektronische Schaltung - Circuito electrónico



### 4 Keep in mind - houd rekening met - attention - bedenken sie - tener en cuenta

**EN** Keep the following in mind when making the circuit:

- Make the circuit by using the conductive tape, but **beware of tears or rips** in the tape. If this is the case, the current flowing from the battery will not be able to flow to the components.
- Connect the components by taping the **conductive tape on top of the leads** or **by soldering**. Make sure that the leads of the components are well connected to the circuit tape.
- Beware of the **polarity** of the battery, the LED and the buzzer when connecting to the circuit.
- Connect one side of the battery clip to the '**wand**' made of copper wire.
- Connect the 'open' side of the circuit to the **conductivewire**. Use **hot glue** or a stronger tape to keep it connected and in place.

**NL** Houd het volgende in gedachten bij het maken van de schakeling:

- Maak de schakeling met behulp van de geleidende tape, maar pas op dat de tape **niet scheurt of barst**. In dat geval kan de stroom van de batterij niet naar de componenten lopen.
- Verbind de componenten met behulp van de geleidende **tape bovenop de connecties te kleven of door te solderen**. Zorg ervoor dat de draden van de componenten goed zijn aangesloten op de isolatietape.
- Let op de **polariteit** van de batterij, LED en zoemer bij het aansluiten op het circuit.
- Sluit het ene uiteinde van de batterijclip aan op het 'staafje' koperdraad.
- Sluit de 'open' kant van de schakeling aan op de **geleidende draad**. Gebruik een **lijmpistool** of sterk plakband om het verbonden en op zijn plaats te houden.

**EN** The wand is made of copper wire and runs through a DIY cardboard handle.

**NL** De staaf is gemaakt van koperdraad en loopt door een DIY kartonnen handvat.

**FR** La baguette est faite d'un fil de cuivre et passe par une poignée en carton bricolée.

**FR** Gardez les points suivants à l'esprit lorsque vous réalisez le circuit :

- Réalisez le circuit en utilisant le ruban conducteur, mais veillez à ne **pas déchirer ou fissurer** le ruban. Dans ce cas, le courant de la batterie ne peut pas circuler vers les composants.
- Connectez les composants à l'aide du **ruban conducteur ou par soudure**. Veillez à ce que les fils des composants soient bien connectés au ruban isolant.
- Respectez la **polarité** de la pile, de la LED et du buzzer lorsque vous les connectez au circuit.
- Connectez une extrémité du clip de la pile à la "tige" du fil de cuivre.
- Connectez le côté "ouvert" du circuit au **fil conducteur**. Utilisez de la **colle chaude** ou du ruban adhésif plus résistant pour maintenir le tout en place.

